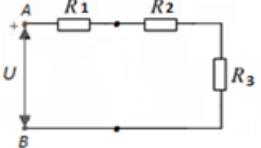
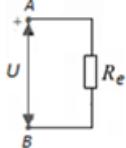
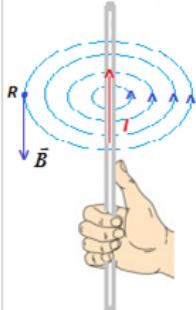
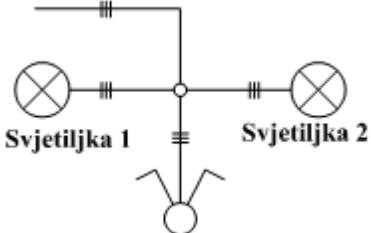
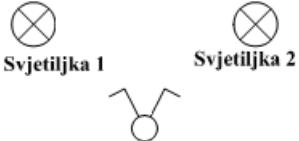


ELEKTROTEHNIČAR/KA ENERGETIKE

Pitanje broj	Rješenje	Broj bodova
1.	<p><i>Tačan odgovor:</i></p> <p>c. C, \bar{F}_{12C}</p>	1 bod
2.	<p><i>Tačan odgovor:</i></p> <p>c. smanji se tri puta</p> <p><u>Dokaz:</u></p> <p>Pri rastojanju d između ploča, kapacitivnost kondenzatora je: $C_d = \epsilon \frac{S}{d}$</p> <p>Pri rastojanju između ploča $3d$, kapacitivnost kondenzatora je: $C_{3d} = \epsilon \frac{S}{3 \cdot d} = \epsilon \frac{S}{d} \cdot \frac{1}{3} = \frac{C}{3}$</p>	Tačno zaokružen odgovor vrednuje se 1 bod. Dokaz se vrednuje 1 bod. U potpunosti tačno dati odgovori vrednuju se 2 boda.
3.	<p>Kod paralelne veze dva kondenzatora: $C_{p12} = C_1 + C_2 \Rightarrow$</p> <p>Nepoznata kapacitivnost je:</p> $C_2 = C_{p12} - C_1 = 62nF - 20nF = 42nF$	Tačan izraz vrednuje se 1 bod. U potpunosti tačno izračunata kapacitivnost vrednuje se 2 boda.
4.	<p>provodnik 1, provodnik 4, provodnik 3, provodnik 2</p> <p><u>Dokaz</u></p> $R_1 = \rho \frac{l}{2S} = \frac{1}{2} \rho \frac{l}{S}, \quad R_2 = \rho \frac{3l}{S} = 3 \cdot \rho \frac{l}{S},$ $R_3 = \rho \frac{2l}{S} = 2 \cdot \rho \frac{l}{S}, \quad R_4 = \rho \frac{2l}{2S} = \rho \frac{l}{S}$	Ukoliko učenik pravilno poređa po veličini električne otpornosti, od najmanje do najveće 1 bod. Pravilno urađen dokaz 1 bod. U potpunosti tačno 2 boda.
5.	<p><i>Tačan odgovor:</i></p> <p>c. $U = R \cdot I$</p>	1 bod


6.	<i>Tačan odgovor:</i> a. $[V] = \left[\frac{W}{A} \right]$	2 boda
7.	<i>Tačan odgovor:</i> b. $I_1 + I_2 - I_3 = 0$	1 bod
8.	Kad je prekidač otvoren, mješovita veza otpornika se ekvivalentira prema slici: 	Nacrtana ekvivalentna šema sa otvorenim prekidačem vrednuje se 1 bod. Nacrtana ekvivalentna šema vrednuje se 1 bod.
8.	 $R_e = R_1 + R_2 + R_3 = 3 \cdot 9 \Omega = 27 \Omega$	Izračunata ekvivalentna otpornost vrednuje se 1 bod. U potpunosti tačno riješen zadatak vrednuje se 3 boda.
9.		U potpunosti tačno dat odgovor vrednuje se 1 bod.
10.	$I_m = 5 \text{ A}$, $T = 20 \text{ ms}$, $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{20 \text{ ms}} = \frac{1}{0,02 \text{ s}} = 50 \text{ Hz}$, $\varphi_i = 0$	Tačan odgovor za: maksimalnu struju 1 bod, period i frekvenciju 1 bod, početnu fazu 1 bod. U potpunosti tačno dati odgovori vrednuju se 3 boda.
11.	<i>Tačan odgovor:</i> a. $I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$	1 bod


12.	<i>Tačan odgovor:</i> c. $X_L = \omega L$	1 bod
13.	<i>Tačan odgovor:</i> a. $P = 0$	2 boda
14.	$Z_{p23} = \frac{\underline{Z} \cdot \underline{Z}}{\underline{Z} + \underline{Z}} = \frac{1}{2} \underline{Z},$ $\underline{Z}_e = \underline{Z} + \underline{Z}_{p23} = \underline{Z} + \frac{1}{2} \underline{Z} = \frac{3}{2} \underline{Z} = \frac{3}{2} (80 + j20) \Omega = (120 + j30) \Omega$	Pravilno nacrtane ekvivalentne šeme vrednuju se 1 bod. Pravilno napisani izrazi za ekvivalentnu impedansu vrednuju se 1 bod. Tačno izračunata vrijednost ekvivalentne impedanse vrednuje se 1 bod. U potpunosti tačno dat odgovor vrednuje se 3 boda.
15.	$I = 10 \text{ A}$ $P = R \cdot I^2 = 3\Omega \cdot 10^2 \text{ A}^2 = 300 \text{ W}$ $Q = X_L \cdot I^2 = 4\Omega \cdot 10^2 \text{ A}^2 = 400 \text{ VAr}$ $S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{300^2 + 400^2} = 500 \text{ VA}$ $\underline{S} = P + jQ = R \cdot I^2 + jX_L \cdot I^2$ $\underline{S} = 3\Omega \cdot 10^2 \text{ A}^2 + j4\Omega \cdot 10^2 \text{ A}^2 = (300 + j400) \text{ VA}$	Ispravno napisane formule za P , Q , S i \underline{S} – 1 bod. Ispravan matematički proračun za I , P , Q , S – 2 boda. Ispravan matematički proračun za \underline{S} – 1 bod. U potpunosti tačno dat odgovor vrednuje se sa 4 boda.
16.	1. Omotač 2. Plašt 3. Izolacija 4. Provodnik	Dva tačna odgovora vrednuju se 1 bod. U potpunosti tačno dati odgovori vrednuju se 2 boda.

17.	<p>1. Braon 2. Crna 3. Svetlo plava 4. Zeleno-žuta</p>	<p>U potpunosti tačno dati odgovori vrednuju se 1 bod.</p>								
18.	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">B</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">D</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">A</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">C</td></tr> </table>	1	B	2	D	3	A	4	C	<p>Dva tačna odgovora vrednuju se 1 bod. U potpunosti tačno dati odgovori vrednuju se 2 boda.</p>
1	B									
2	D									
3	A									
4	C									
19.	 	<p>Ukoliko učenik nacrtava simbole, međusobno poveže elemente i označi broj žila na šemi 4 boda.</p>								
20.	<p>Osigurač je <u>namjerno</u> oslabljeno mjesto u električnoj instalaciji koje služi da zaštitи instalacione provodnike od nedozvoljenog <u>preopterećenja</u> i od struja <u>kratkog spoja</u>.</p>	<p>Jedan tačan odgovor vrednuje se 1 bod. U potpunosti tačno dati odgovori vrednuju se 3 boda.</p>								
21.		<p>Ispravno nacrtan simbol vrednuje se 1 bod.</p>								

22.	<p>U priključne uređaje sa zaštitnim uzemljenjem spadaju:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Priključnice sa zaštitnim uzemljenjem, 2. Utikači sa zaštitnim uzemljenjem, 3. Račve sa zaštitnim uzemljenjem, 4. Prenosne priključnice sa zaštitnim uzemljenjem, 5. Natikači sa zaštitnim uzemljenjem. 	<p>Tri tačna odgovora vrednuju se 1 bod. Četiri tačna odgovora vrednuju se 2 boda. U potpunosti tačno dati odgovori vrednuju se sa 3 boda.</p>				
23.	<p>Tačni odgovori:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. TT sistem c. IT sistem d. TN sistem 	<p>Dva tačna odgovora vrednuju se 1 bod. U potpunosti tačno dati odgovori vrednuju se 2 boda.</p>				
24.	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td>Crvena</td> <td>310-320</td> </tr> <tr> <td>Plava</td> <td>340-350</td> </tr> </table>	Crvena	310-320	Plava	340-350	<p>Jedan tačan odgovor vrednuje se 1 bod. U potpunosti tačno dati odgovori vrednuju se 2 boda</p>
Crvena	310-320					
Plava	340-350					
25.	<p>Tačni odgovori:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nosni izolatorski lanac c. Nazivni napon voda 110 kV e. Kapasti izolatorski lanac g. Mehanički pojačana izolacija h. Električno pojačana izolacija i. Keramički 	<p>Dva, tri ili četiri tačna odgovora vrednuju se 1 bod. Pet tačnih odgovora vrednuje se 2 boda. U potpunosti tačno dati odgovori vrednuju se 3 boda.</p>				
26.	$Z = R + j X == (R + j \omega \cdot L) \Omega$ $\underline{Y} = \frac{G}{2} + j \frac{B}{2} = (\frac{G}{2} + j \frac{\omega \cdot C}{2}) S$	<p>Za tačno određenu uzdužnu impedansu "Π" približne zamjenske šeme voda dobija se 1 bod. Za tačno određene poprečne admitanse "Π" približne zamjenske šeme voda dobija se 2 boda. U potpunosti tačno dati odgovori vrednuju se 3 boda.</p>				

27.	Dodatno opterećenje djeluje vertikalno naniže, kao i težina provodnika Rezultantna specifična težina provodnika sa dodatnim teretom je: $p_{\Delta} [daN / m \ mm^2] = p_{AI/Č} + \Delta p$	U potpunosti dat tačan odgovor vrednuje se 1 bod.																		
28.	1. montaža izolatorskih lanaca, 2. razvlačenje faznih provodnika, 3. pričvršćivanje faznih provodnika na izolatore, 4. izrada mostova, 5. montaža odstojnika	U potpunosti tačno dati odgovori vrednuju se 2 boda.																		
29.	<table border="1"> <tr> <td>Nazivni napon:</td> <td>400kV</td> <td>220kV</td> <td>110kV</td> </tr> </table>	Nazivni napon:	400kV	220kV	110kV	U potpunosti tačno dati odgovor vrednuje se 1 bod.														
Nazivni napon:	400kV	220kV	110kV																	
30.	<p>Tačni odgovori:</p> <ul style="list-style-type: none"> c. TS 10/0,4 kV/kV e. TS 35/10 kV/kV f. TS 20/0,4 kV/kV 	Dva tačna odgovora vrednuju se 1 bod. U potpunosti tačno dati odgovori vrednuju se 2 boda.																		
31.	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Karakteristika</th> <th rowspan="2">jeftinija</th> <th rowspan="2">pouzdanija</th> <th colspan="2">Primjenjuje se u</th> <th colspan="2">Pretežno</th> </tr> <tr> <th>gradskim m.</th> <th>seoskim m.</th> <th>kablovска</th> <th>vazdušna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Konfiguracija</td> <td>RK</td> <td>PK</td> <td>PK</td> <td>RG</td> <td>PK</td> <td>RK</td> </tr> </tbody> </table>	Karakteristika	jeftinija	pouzdanija	Primjenjuje se u		Pretežno		gradskim m.	seoskim m.	kablovска	vazdušna	Konfiguracija	RK	PK	PK	RG	PK	RK	Dva, tri ili četiri tačna odgovora vrednuju se 1 bod. Pet tačnih odgovora vrednuje se 2 boda. U potpunosti tačno dati odgovori vrednuju se 3 boda.
Karakteristika	jeftinija				pouzdanija	Primjenjuje se u		Pretežno												
		gradskim m.	seoskim m.	kablovска		vazdušna														
Konfiguracija	RK	PK	PK	RG	PK	RK														
32.	$P_{vTS} = j_N \cdot N \cdot P_{vd} = 0,25 \cdot 200 \cdot 10 \text{ kW} = 500 \text{ kW}$	Tačna formula vrednuje se 1 bod. U potpunosti tačno izračunat izraz 2 boda.																		
33.	<p>Tačni odgovori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Na betonskim i čelično-rešetkastim stubovima d. Jednotransformatorske TS 10/0,4 e. $S_n < 400 \text{ kVA}$ f. Za seoske i prigradske konzume 	Dva tačna odgovora vrednuju se 1 bod. U potpunosti tačno dati odgovori vrednuju se 2 boda.																		
34.	b. XP 00-ASJ 3x150+70	U potpunosti tačno dati odgovor vrednuje se 1 bod.																		
35.	<p>Tačni odgovori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Potencijalna b. Kinetička c. Električna 	Dva tačna odgovora vrednuju se 1 bod. U potpunosti tačno dati odgovori vrednuju se 2 boda.																		

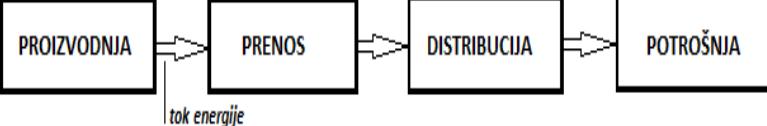36.	<p>a. <u>Stalnim povećanjem nivoa proizvodnje energije (ukoliko postoje sopstveni izvori) i</u> <u>b. Povećanjem efikasnosti korišćenja, racionalnim korišćenjem i štednjom energije</u></p>	Za svaki tačan odgovor dobija se 1 bod. U potpunosti tačno dati odgovori vrednuju se 2 boda.																													
37.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Zaštitna sredstva i oprema</th> <th colspan="2">Vrsta</th> </tr> <tr> <th>LIČNA</th> <th>KOLEKTIVNA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. zaštitni opasač</td> <td>a</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b. izolaciona kliješta</td> <td></td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>c. izolacioni odvijač</td> <td></td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>d. zaštitni šljem</td> <td>d</td> <td></td> </tr> <tr> <td>e. radno odijelo</td> <td>e</td> <td></td> </tr> <tr> <td>f. detektor napona</td> <td></td> <td>f</td> </tr> <tr> <td>g. zaštitna izolaciona ploča</td> <td></td> <td>g</td> </tr> <tr> <td>h. zaštitne rukavice</td> <td>h</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Zaštitna sredstva i oprema	Vrsta		LIČNA	KOLEKTIVNA	a. zaštitni opasač	a		b. izolaciona kliješta		b	c. izolacioni odvijač		c	d. zaštitni šljem	d		e. radno odijelo	e		f. detektor napona		f	g. zaštitna izolaciona ploča		g	h. zaštitne rukavice	h		U potpunosti tačno dati odgovori vrednuju se 1 bod.
Zaštitna sredstva i oprema	Vrsta																														
	LIČNA	KOLEKTIVNA																													
a. zaštitni opasač	a																														
b. izolaciona kliješta		b																													
c. izolacioni odvijač		c																													
d. zaštitni šljem	d																														
e. radno odijelo	e																														
f. detektor napona		f																													
g. zaštitna izolaciona ploča		g																													
h. zaštitne rukavice	h																														
38.	 <pre> graph LR A[PROIZVODNJA] --> B[PRENOS] B -- "tok energije" --> C[DISTRIBUCIJA] C --> D[POTROŠNJA] </pre>	U potpunosti tačno dati odgovori vrednuju se 1 bod.																													
39.	<p>Tačan odgovor:</p> <p>a. od 1 kV do 35 kV</p>	1 bod																													
40.	<p>Tačan odgovor:</p> <p>b. Količina energije koja bi se mogla proizvesti u toku godine pri normalnim uslovima rada, računajući remonte i kvarove</p>	2 boda																													
41.	<p>1. <u>Instalisana snaga elektrane P_i je zbir nazivnih (naznačenih) snaga svih generatorskih jedinica instalisanih u elektrani</u></p> <p>2. <u>Maksimalna snaga elektrane P_{max} je najveća snaga koju elektrana kao cjelina može da proizvede, uz pretpostavku da su svi djelovi elektrane sposobni za pogon.</u></p> <p>3. Oznaka i mjerna jedinica za nazivnu prividnu snagu elektrane su: <u>S_n[MVA]</u></p>	Svaki tačan odgovor vrednuje se 1 bod. U potpunosti tačno dati odgovori vrednuju se 3 boda.																													
42.	<p>a. Akumulacione b. Protočne c. Reverzibilne</p>	U potpunosti tačno dati odgovori vrednuju se 1 bod.																													

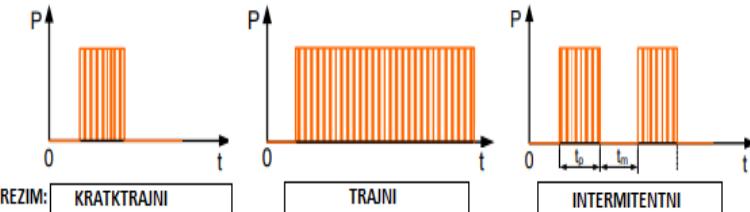43.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Element</th><th>Zaštitno uže</th><th>Naponski TR</th><th>Strujni TR</th><th>Energetski TR</th><th>Prekidači</th><th>Rastavljači</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oznaka</td><td>2</td><td>4</td><td>7</td><td>9</td><td>6</td><td>5</td></tr> </tbody> </table>	Element	Zaštitno uže	Naponski TR	Strujni TR	Energetski TR	Prekidači	Rastavljači	Oznaka	2	4	7	9	6	5	<p>Dva ili tri tačna odgovora vrednuju se 1 bod. Četiri tačna odgovora vrednuju se 2 boda. U potpunosti tačno dati odgovori vrednuju se 3 boda.</p>				
Element	Zaštitno uže	Naponski TR	Strujni TR	Energetski TR	Prekidači	Rastavljači														
Oznaka	2	4	7	9	6	5														
44.	<p>Tačan odgovor:</p> <p>a. kvadratom vrijednosti struje</p>	2 boda																		
45.	<p>a. prihvativi sistem/hvataljke, d. spusni provodnici/odvod, e. mjerni spoj g. uzemljivač.</p>	<p>Dva tačna odgovora vrednuju se 1 bod. Tri tačna odgovora vrednuju se 2 boda. U potpunosti tačno dati odgovori vrednuju se 3 boda.</p>																		
46.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tvrđnja</th> <th style="text-align: center;">T</th> <th style="text-align: center;">N</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prema uzroku nastanka prenaponi se dijele na: spoljašnje i unutrašnje prenapone.</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Pod prenaponom se podrazumijeva napon za koji je oprema konstruisana i pri kome ona može normalno i efikasno da funkcioniše.</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Zvučni efekat koji nastaje pri atmosferskom pražnjenju naziva se munja.</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Unutrašnji prenaponi nastaju uslijed poremećaja u samom sistemu.</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>U nižim slojevima oblaka (prema tlu), sakupljaju se pozitivna opterećenja.</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="radio"/></td> </tr> </tbody> </table>	Tvrđnja	T	N	Prema uzroku nastanka prenaponi se dijele na: spoljašnje i unutrašnje prenapone.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Pod prenaponom se podrazumijeva napon za koji je oprema konstruisana i pri kome ona može normalno i efikasno da funkcioniše.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Zvučni efekat koji nastaje pri atmosferskom pražnjenju naziva se munja.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Unutrašnji prenaponi nastaju uslijed poremećaja u samom sistemu.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	U nižim slojevima oblaka (prema tlu), sakupljaju se pozitivna opterećenja.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<p>Tri tačna odgovora vrednuju se 1 bod. Četiri tačna odgovora vrednuju se 2 boda. U potpunosti tačno dati odgovori vrednuju se 3 boda.</p>
Tvrđnja	T	N																		
Prema uzroku nastanka prenaponi se dijele na: spoljašnje i unutrašnje prenapone.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>																		
Pod prenaponom se podrazumijeva napon za koji je oprema konstruisana i pri kome ona može normalno i efikasno da funkcioniše.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>																		
Zvučni efekat koji nastaje pri atmosferskom pražnjenju naziva se munja.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>																		
Unutrašnji prenaponi nastaju uslijed poremećaja u samom sistemu.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>																		
U nižim slojevima oblaka (prema tlu), sakupljaju se pozitivna opterećenja.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>																		
47.	<p>c. na prekomjerni pad ili nestanak napona</p>	1 bod																		
48.	 <p>REZIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> KRATKOTRAJNI TRAJNI INTERMITENTNI 	<p>Svaki tačan odgovor vrednuje se 1 bod. U potpunosti tačno dati odgovori vrednuju se 3 boda.</p>																		

49.	f - frekvencija mreže, p - broj pari polova, s - klizanje motora	U potpunosti tačno dat odgovor vrednuje se 1 bod.
50.	<p>Sinhrona brzina je određena izrazom: $n_s = \frac{60 \cdot f}{p}$</p> <p>Sinhrona brzina se može mijenjati:</p> <p><u>1. Promjenom broja pari polova</u></p> <p><u>2. Promjenom frekvencije napona napajanja</u></p>	<p>Formula za sinhronu brzinu vrednuje se 1 bod. Oba odgovora za promjenu sinhronne brzine se vrednuju 1 bod.</p> <p>U potpunosti tačno dati odgovori vrednuju se 2 boda.</p>